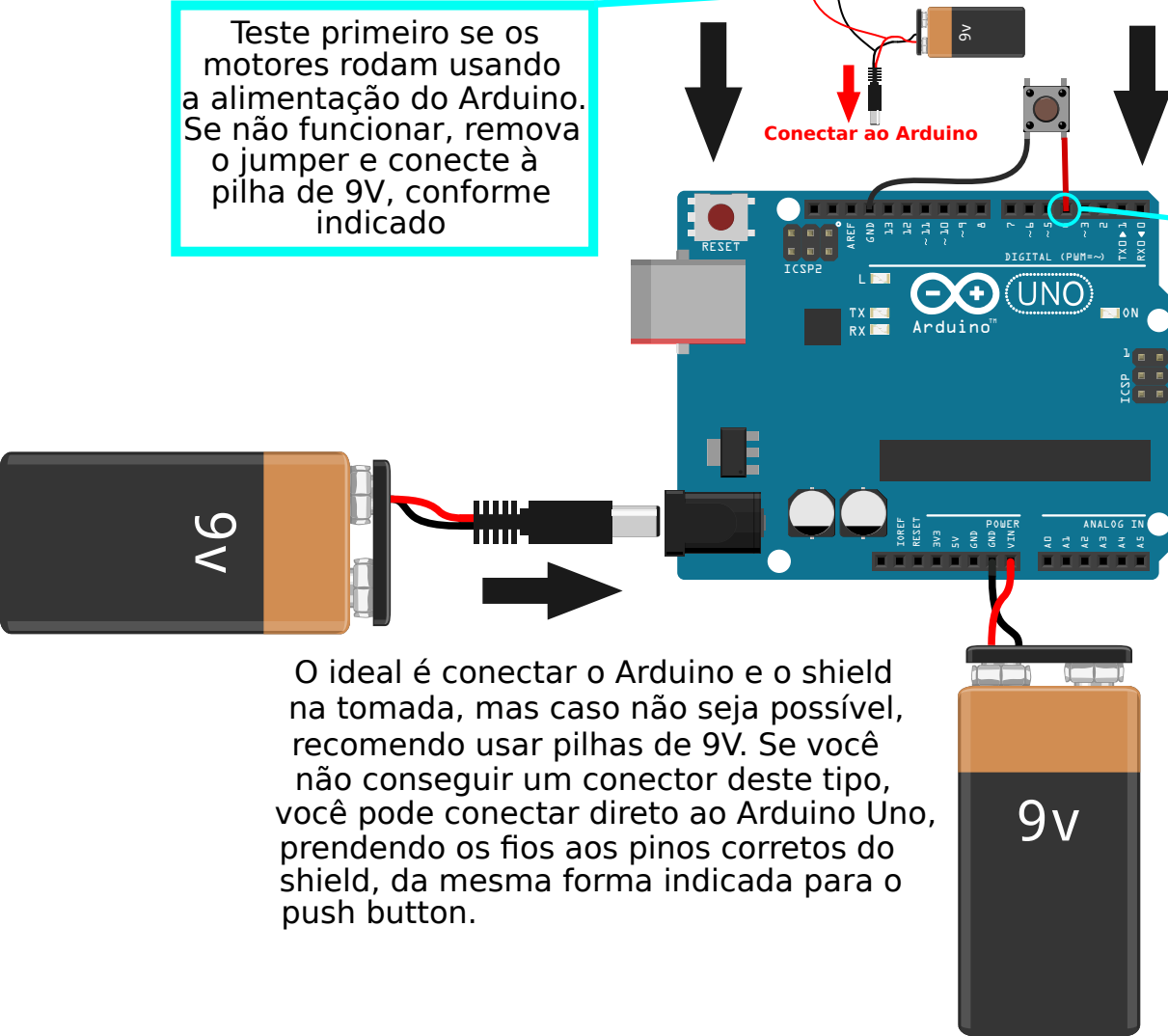


Teste primeiro se os motores rodam usando a alimentação do Arduino. Se não funcionar, remova o jumper e conecte à pilha de 9V, conforme indicado

Conectar o Shield ao Arduino Uno, mas não até o final, para dar espaço aos cabos do push button

Conectar ao Arduino

Prender os cabos do push button aos pinos do shield que encaixam nos pinos 4 e GND do Arduino



O ideal é conectar o Arduino e o shield na tomada, mas caso não seja possível, recomendo usar pilhas de 9V. Se você não conseguir um conector deste tipo, você pode conectar direto ao Arduino Uno, prendendo os fios aos pinos corretos do shield, da mesma forma indicada para o push button.